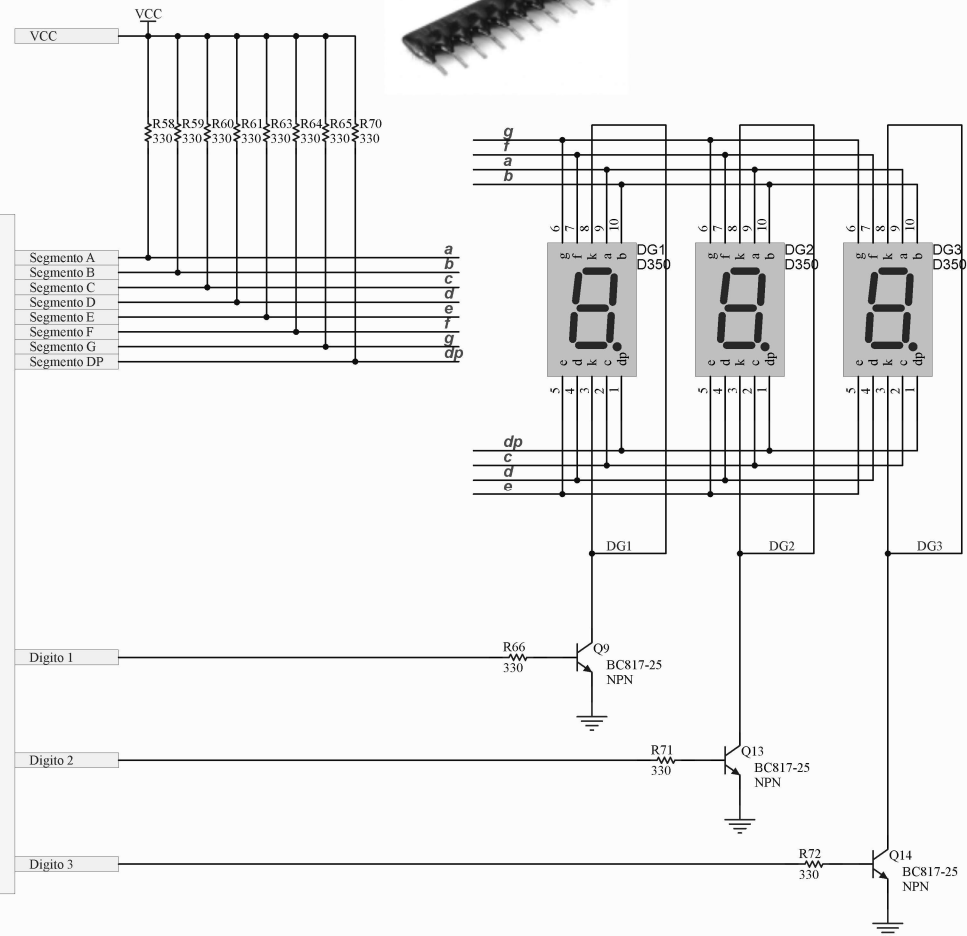


# DISPLAYS 7SEGMENTOS + RESISTENCIAS PULL UP

Las resistencias se pueden colocar como pull-ups, de esta forma nos ahorramos las resistencias en serie y tenemos la posibilidad de usar arrays de resistencias. Para usar este modo tenemos que configurar el puerto como salidas colector abierto

ARDUINO



DISPLAYS  
CATODO COMUN